
부저

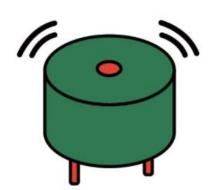

피에조 부저 : 압전효과를 활용하여 소리를 내는 부품

学过豆24 3 是版的(发刊)

passive buzzer



구분이 있음.

극성

소리

제어

전원이 공급되면 즉시 스스로 소리를 내지 않음

주파수로 제어하여야 함

active buzzer



구분이 없음.

전원이 공급되면 즉시 스스로 단순하고 일정한소리를 냄

전원으로 제어하여야 함


H/L

피에조 현상

のはつせりつえる

21=701.

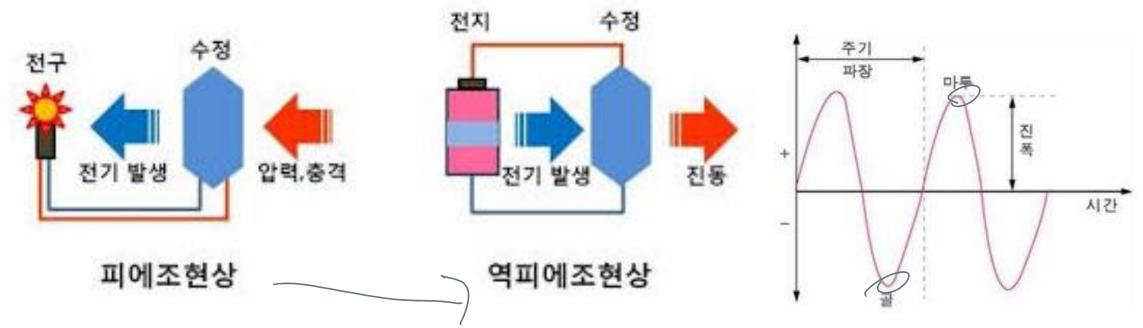
피에<u>조 현상(Piezo Phenomenon) 압력이 발생하면 전기가 발생하는 현상</u> 역피에조 현상(Reverse-Piezo Phenomenon) 전기가 발생하면 진동이 발생하는 현상



OF 2/2212 22/417

진동하는 수 Frequency(주파수) 세코

소리의 3요소

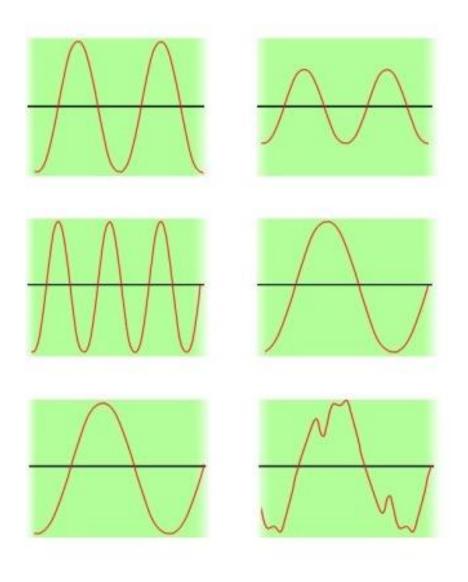

소리의 세기(강/약)

진폭에 따라 결정, 소리의 세기는 진폭의 제곱에 비례


소리의 높이(고/저)

주파수에 따라 결정, 주파수가 높을수록 고음

소리의 모양(음색)

파형에 따라 결정, 같은 세기와 높이라도 구별되게 함

음역대

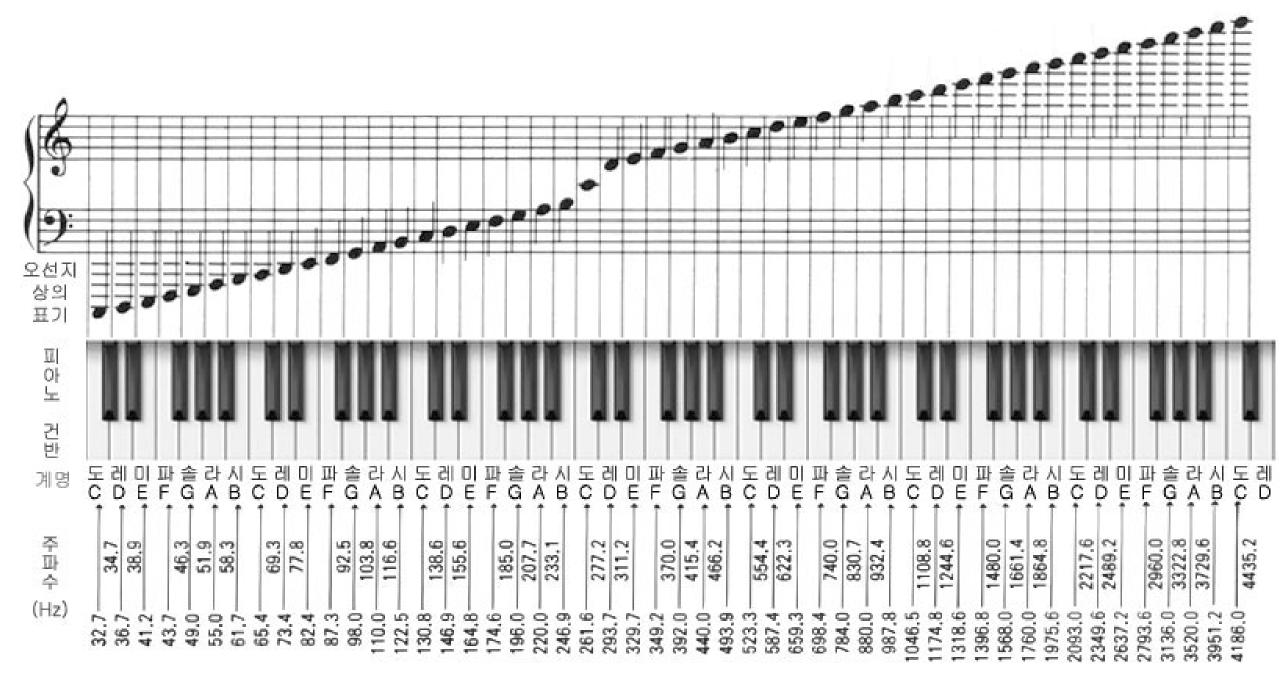

음역대	-
-----	---

	IDI unber	Note name	Keyboard	Frequ			riod ms	
21		l AD		27.500		36.36		
23	22	B0		30.868	29.135	32.40	34.32	
24		C1		32.703	04.640	30.58	2006	
26	25	D1		36.708	34.648	27.24	28.86	
28	27	E1		41.203	38.891	24.27	25.71	
29	30	F1		43.654	46.249	22.91	21.62	
29 31	32	Gl		48.999	51.913	20.41	19.26	
33	34	A1		55.000	58.270	18.18	17.16	
33 35 36 38 40	34	Bl		61.735 65.406	30.2.10	16.20 15.29	17.10	
36	37	C2		73.416	69.296	13.62	14.29	
38	39	D2		82.407	77.782	12.13	12.86	
40		E2		87.307	10000	11.45		
41	42	F2		97 999	92.499	10.20	10.81	
43 45	44	G2		110.00	103.83	9.091	9.631	
45	46	A2		123.47	116.54	8.099	8.581	
47		B2 C3		130.81		7.645		
48 50 52	49	D3		146.83	138.59	6.811	7.216	
50	51	E3		164.81	155.56	6.068	6.428	
52		F3		174.61		5.727		
53 55 57 59	54	G3		196.00	185.00	5.102	5.405	• • 7
57	56	A3		220.00	207.65	4.545	4.816	
50	58	B3		246.94	233.08	4.050	4.290	
60	150	C4		261.63		3.822		
62	61	D4		293.67	277.18	3.405	3.608	1
64	63	E4		329.63	311.13	3.034	3214	
65		F4		349.23	200.00	2.863	2 202	1
65 67	66	G4		392.00	369.99	2.551	2.703	
69	68	A4		440.00	415.30 466.16	2.273	2.408	~ /
69 71	70	B4		493.88	400.10	2.025	2.140	
72	73	C5		523.25	554.37	1.910	1.804	
74 76	75	D5		587.33	622.25	1.703	1.607	
76	13	E5	=	659.26	000.03	1.517	1.001	U
77	78	F5		698.46	739.99	1.432 1.276	1.351	
79	80	G5		783.99 880.00	830.61	1.136	1204	
81	82	A5		987.77	932.33	1.012	1.073	
83	-	B5	-	1046.5		0.9556		
84	85	C6		1174.7	1108.7	0.8513	0.9020	
86 88	87	D6		1318.5	1244.5	0.7584	0.8034	
88		E6 F6		1396.9		0.7159		
89		G6		1568.0	1480.0	0.6378	0.6757	
91	92	A6		1760.0	16612	0.5682	0.6020	
93	94	B6		1975.5	1864.7	0.5062	0.5363	
95		C7		2093.0		0.4778		
96	97	D7		2349.3	2217.5	0.4257	0.4510	
98 100	99	E7		2637.0	2489.0	0.3792	0.4018	
101		F7		2793.0	****	0.3580		
103	102	G7		3136.0	2960.0	0.3189	0.3378	
105	104	A7		3520.0	3322.4	0.2841	0.3010	
107	106	B7		3951.1	3729.3	0.2531	0.2681	
108		C8	J. Wolfe, UNSW	4186.0	11	0.2389		

음역대

■ 사람의 목소리는 대개:


베이스 87.3 ~ 349.2 Hz 바리톤 98 ~ 392.0 Hz 테너 130.8 ~ 493.9 Hz 알토 174.6 ~ 698.5 Hz 소프라노 246.9 ~ 1,174.7 Hz

- 사람마다 다르고 또 달라진다
- 계수p=2^(1/12)=1.0594631



계	*계	1옥타브	2옥타브	į	3옥타브	4옥타브		5옥타브		6옥타브		7옥타브	8옥타브	
C	도	32.703	65.406		130.813		2	61.626		523.251		1046.502	2093.004	4186.009
C#	□ #	34.648	69.296		138.591		2	77.183		554.365		110 8.730	2217.461	4434.922
D	레	36.708	73.416		146.832		2	93.665		587.330		1174.659	2349.3 1 8	4698.636
D#	레#	38.891	77.782		155.563		3	11.127		622.254		1244.508	2489. 01 6	4978.032
E		41.203	82.407		16 4.8 1 4		3	29.628		659.255		131 8.510	2637.020	5274.04 1
F	파	43.654	8 7.307		174.614		3	49.228		698.456		1396.913	2793.826	5587.652
F#	피#	46.249	92.499		1 84. 997		3	69.994		739.989		1479.978	2959.955	5919.911
G	솔	48.999	97.999		195.998		3	91.995		783. 991		1567.982	3135.963	6271.927
G#	세#	51.913	103.826		207.652		4	15.305		830.609		1661.219	3322.438	6644.875
Α	라	55.000	110.000		220.000		4	40.000		880.000		1760.000	3520.000	7040.000
A#	리#	58.270	116.541		233.082		4	66.164		932.328		1864.655	3729.310	7458.620
В	시	61 .735	123.471		246.942		4	93.883		987.767		1975.533	3951.066	7902.133

회로구성

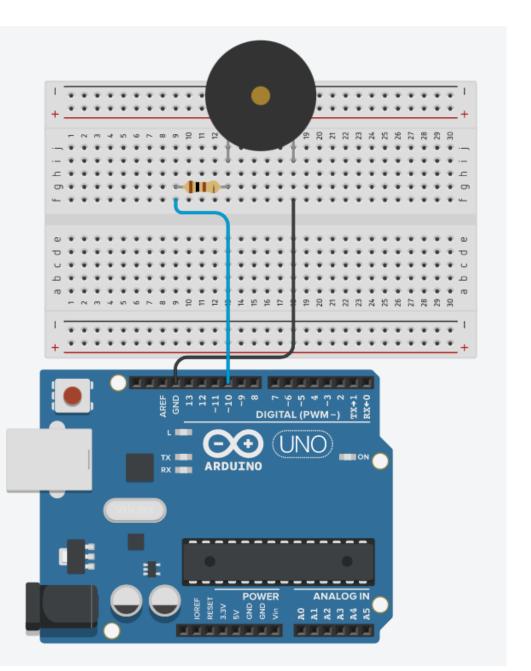

100Ω 저항(모듈에서는 필요없음)

피에조 부저 GND: 아두이노 GND

피에조 부저 VCC: 100Ω 저항: 아두이노 10번

Butter (Audiano Sighal (OH) VCC ((V CSIVD; GND)

액티브 부저 방식

```
int pin Active = 10;
void setup()
 pinMode(pin Active, OUTPUT);
void loop()
  tone (pin Active, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(pin Active, LOW);
  delay(1000);
```

tone(핀번호, HIGH 또는 LOW);

패시브 부저 방식

```
int pin Passive = 10;
void setup()
 pinMode(pin Passive, OUTPUT);
void loop()
  tone (pin Passive, 262);
  delay(1000);
  noTone(pin Passive);
  delay(1000);
```

tone(핀번호, HIGH 또는 LOW); noTone(핀번호);

패시브 부저로 도레미 연주

```
int pin Passive = 10;
void setup()
  pinMode(pin Passive, OUTPUT);
void loop()
  tone (pin Passive, 262);
  delay(1000);
  noTone(pin Passive);
  delay(1000);
```

도 주파수 : 262


레 주파수 : 294

미 주파수: 330

등으로 추가

패시브 부저로 노래만들기
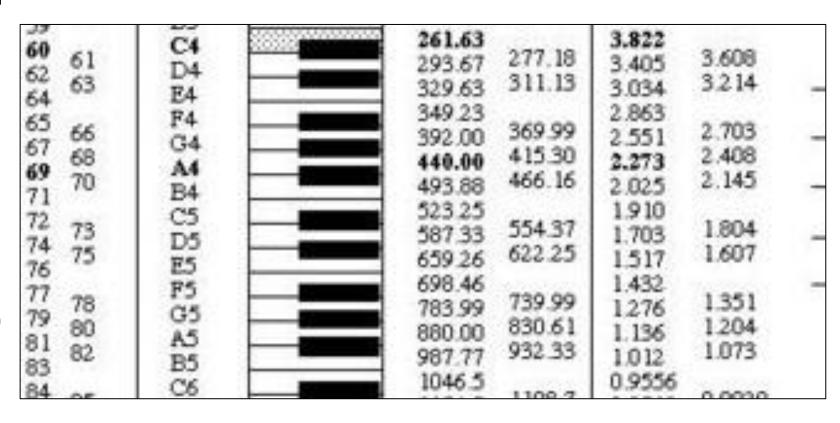
```
#define Do 4 262
#define DoS 4 277
#define Re 4 294
#define ReS 4 311
#define Mi 4 330
#define Pa 4 349
#define PaS 4 349370
#define Sol 4 392
#define Sol<sub>2</sub> 4 415
#define La 4 440
#define LaS 4 466
#define Si 4 494
#define Do 5 523
```



패시브 부저로 노래만들기

```
int melody[] = \{ Do 4, Mi 4, Sol 4, 0 \};
int duration s[] = \{ 4, 8, 8, 1\};
int pin Piezo = 10;
void setup()
 pinMode(pin Piezo, OUTPUT);
```

패시브 부저로 노래만들기

```
void loop()
  for (int sounds = 0; sounds < 4; sounds++)
    int Duration = 1000 / duration s[sounds];
    tone (pin Piezo, melody [sounds], Duration);
    delay (Duration);
    int pauseSound = Duration * 1.30;
    delay (pauseSound);
    noTone (pin Piezo);
```